



Zasilacz AC/DC 12V 30A 360W - Uniwersalny przetwornik SMPS

Indeks: **868623** Producent: **TOOLCO** Kod producenta: **12-30A-de**

Cena: **150.31 zł**

Opis

DC 12 V 30 A zasilacz 360 W Uniwersalny przetwornik regulacyjny AC/DC AC110 V / 220 V (SMPS) transformator ze sterownikiem taśmy LED, system bezpieczeństwa kamery CCTV, radio, projekt komputerowy

Producent: toolco

Zasilacz 12V 30A 360W to niezawodne urządzenie przeznaczone do zasilania oświetlenia LED, kamer bezpieczeństwa, instrumentów oraz innych urządzeń elektronicznych. Dzięki stabilnemu napięciu wyjściowemu oraz wysokiej wydajności jest idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań.

Zasilacz przełączający AC 110V/220V na DC 12V 30A 360W gwarantuje bezpieczne i stabilne zasilanie. Dzięki ochronie przed przepięciem, przegrzaniem oraz skutecznemu odprowadzaniu ciepła, użytkownik może mieć pewność, że urządzenie działa w optymalnych warunkach.

- Zasilacz przełączający przekształca AC 110 V/220 V w DC 12 V 30 A 360 W um: standardowe napięcie wejściowe wynosi 110 V, napięcie wyjściowe jest regulowane o 10%, metalowa obudowa z wieloma otworami sprawia, że odprowadzanie ciepła jest bardziej wydajne.
- AC 110 V/220 V napięcie wejściowe: Wstawiliśmy przełącznik na 220 V/230 V dla naszych niemieckich klientów. Jeśli chcesz używać AC110V, nie zapomnij ustawić przełącznika na stronę 110V do modelu SMPS (12V 1A-5A, 12W-60W). W przypadku modelu (12V 10A-60A 120W-600W) z boku przełącznika znajduje się przełącznik wyboru napięcia, za pomocą którego można ustawić napięcie wejściowe zasilacza na 110V / 115V lub 220V / 230V.
- Wysoka wydajność i niezawodność: ochrona przed przepięciem dla ochrony przed zwarcieniem, Overload Protection, Over Voltage, Over TemperaturProtection. Niska temperatura wzrastać. ★Konsystencja napięcia: nie ma wahań napięcia, od których można mówić podczas włączania, podczas wysyłania lub odłączania. ★Wbudowany filtr EMI, niski poziom natężenia, hałasu, wytrzymała, ciężka obudowa, 100% pełne obciążenia. Przetestowane wykonanie. Możliwe jest równoległe i redundancyjne.
- Szerokie zastosowanie: Szeroki zakres napięcia wejściowego, stabilne i precyzyjne napięcie wyjściowe. Wspaniały transformator mocy do oświetlenia LED i kamer CCTV, urządzeń komunikacyjnych i urządzeń gospodarstwa domowego itd.
- 100% gwarancji pieniędzy: 15 lat kompetencji w zakresie produkcji OEM, najbardziej efektywne wsparcie techniczne z doskonałą technologią przetwarzania ★ Zobowiązujemy się do oferowania klientom najlepszych produktów i usług.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.725 kilograms
- **producent:** toolco
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0734065004801, 734065004801

- **zalecane węzły przeglądania:** 20788594031
- **punkt znaku wypunktowania:** Zasilacz przełączający przekształca AC 110 V/220 V w DC 12 V 30 A 360 W um: standardowe napięcie wejściowe wynosi 110 V, napięcie wyjściowe jest regulowane o 10%, metalowa obudowa z wieloma otworami sprawia, że odprowadzanie ciepła jest bardziej wydajne., AC 110 V/220 V napięcie wejściowe: Wstawiliśmy przełącznik na 220 V/230 V dla naszych niemieckich klientów. Jeśli chcesz używać AC110V, nie zapomnij ustawić przełącznika na stronę 110V do modelu SMPS (12V 1A-5A, 12W-60W). W przypadku modelu (12V 10A-60A 120W-600W) z boku przełącznika znajduje się przełącznik wyboru napięcia, za pomocą którego można ustawić napięcie wejściowe zasilacza na 110V / 115V lub 220V / 230V., Wysoka wydajność i niezawodność: ochrona przed przepięciem dla ochrony przed zwarcie, Overload Protection, Over Voltage, Over TemperaturProtection.Niska temperatura wzrastać. ★Konsystencja napięcia: nie ma wahań napięcia, od których można mówić podczas włączania, podczas wysyłania lub odłączania. ★Wbudowany filtr EMI, niski poziom natężenia, hałasu, wytrzymała, ciężka obudowa, 100% pełne obciążenia. Przetestowane wykonanie. Możliwe jest równoległe i redundancyjne., Szerokie zastosowanie: Szeroki zakres napięcia wejściowego, stabilne i precyzyjne napięcie wyjściowe. Wspaniały transformator mocy do oświetlenia LED i kamer CCTV, urządzeń komunikacyjnych i urządzeń gospodarstwa domowego itd., 100% gwarancji pieniędzy: 15 lat kompetencji w zakresie produkcji OEM, najbardziej efektywne wsparcie techniczne z doskonałą technologią przetwarzania ★ Zobowiązujemy się do oferowania klientom najlepszych produktów i usług.
- **numer modelu:** 12V 30A 360W
- **Opis produktu:** Ten zasilacz sieciowy 12 V 30 A 120 W nadaje się do oświetlenia LED, pasków lamp, lamp, modułów kasetonowych, słów. kamer bezpieczeństwa, instrumentów, drukarek 3D itd. Najpierw należy sprawdzić napięcie wejściowe i wyjściowe, fabryczne napięcie wyjściowe 110 V. Parametry techniczne: Wejście: AC 110 V/220 V 50/60 Hz Napięcie wyjściowe: DC 12 V (liczba+V x 2, -V x 2) Prąd wyjściowy: maks. 30 A Moc wyjściowa: maks. 360 W Średnica otworu śruby mocującej: 2,5 mm (0,1 cala) Temperatura łożyska roboczego: od -15 do 55 stopni Celsjusza. Wilgotność otoczenia: 10-95% Materiał: metal, części elektroniczne, wytrzymała obudowa o wysokiej wydajności Zgodność z normami bezpieczeństwa: CCC/FCC/CE/RoHS Ochrona przepięciowa. Stała napięcia: brak znacznych wahań napięcia podczas włączania, wysyłania, odbioru lub wyłączania. 100% pełne obciążenie: Inteligentna ochrona przepięciowa dla ochrony przed zwarcie, zabezpieczenie przed przegrzaniem. Możliwy niski wzrost temperatury, niska wartość fali wyjściowej, szum, tryb równoległy/nadmiarowy jest możliwy. Wskazówka: Przed użyciem należy wybrać przełącznik 110 V/220 V, aby uniknąć uszkodzeń. Proszę zmienić przełącznik na 110 V dla USA. 2. Urządzenie może pracować przez długie godziny w tym aktualnym i dobrym otoczeniu. Rzeczywisty prąd wyjściowy zależy od obciążenia obwodów prądu. 3. Nie należy zasilac urządzenia przed podłączeniem przewodu i ustawieniami napięcia. Nie pozwól, aby urządzenie pracowało przez wiele godzin nad prądem znamionowym! Praca poniżej 80% nominalnej waluty. 4. Nawet z wbudowanym filtrem EMI / RFID nadal nie nadaje się do amatorskiego radia, który łączy się z bezprzewodowymi lub bezprzewodowymi urządzeniami komunikacyjnymi. W razie potrzeby należy odkurzyć przełącznik co 2 lub 3 miesiące. 6. Tylko w pomieszczeniach. Urządzenie "DOES NOT" jest dostarczane z instrukcją instalacji, kablem
- **marka:** toolco
- **nazwa przedmiotu:** DC 12 V 30 A zasilacz 360 W Uniwersalny przetwornik regulacyjny AC/DC AC110 V / 220 V (SMPS) transformator ze sterownikiem taśmy LED, system bezpieczeństwa kamery CCTV, radio, projekt komputerowy
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-03-05T02:04:28.726Z
- **numer części:** 12-30A-de
- **styl:** 12V 30A 360W

Parametry

Napięcie wejściowe	AC 110V/220V
Napięcie wyjściowe	DC 12V
Moc wyjściowa	360W
Maksymalny prąd	30A
Zakres temperatury	-15 do 55°C

Zdjęcia

Alimentation LED 12V 30A

Conversion automatique AC110V-220V
pas besoin de régler



Watts	360W	La fréquence	50/60Hz
Tension d'entrée	AC110V-220V	Matériau de la coque	Étui métallique
Tension de sortie	DC 12V	Travail Température	0~40°celsius
Courant de sortie	30A	Stockage Température	-20~60°celsius